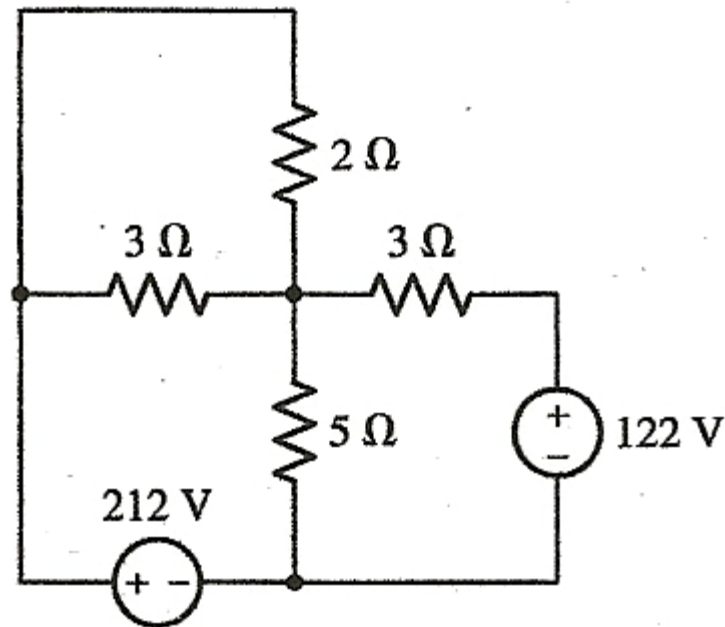


Ejemplos del método de mallas

Circuitos eléctricos I


28. Employ mesh analysis to determine the current flowing in the circuit of Fig. 4.58 through (a) the $2\ \Omega$ resistor; (b) the $5\ \Omega$ resistor.



■ **FIGURE 4.58**

Problema 4.26 página 113

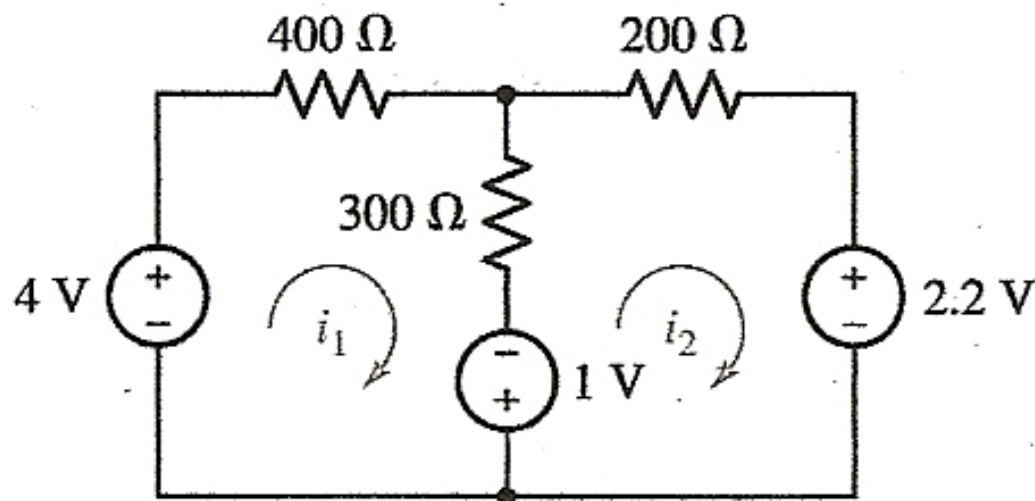
26. Determine the mesh currents i_1 and i_2 as shown in the circuit of Fig. 4.56



■ **FIGURE 4.56**

Problema 4.31 página 114

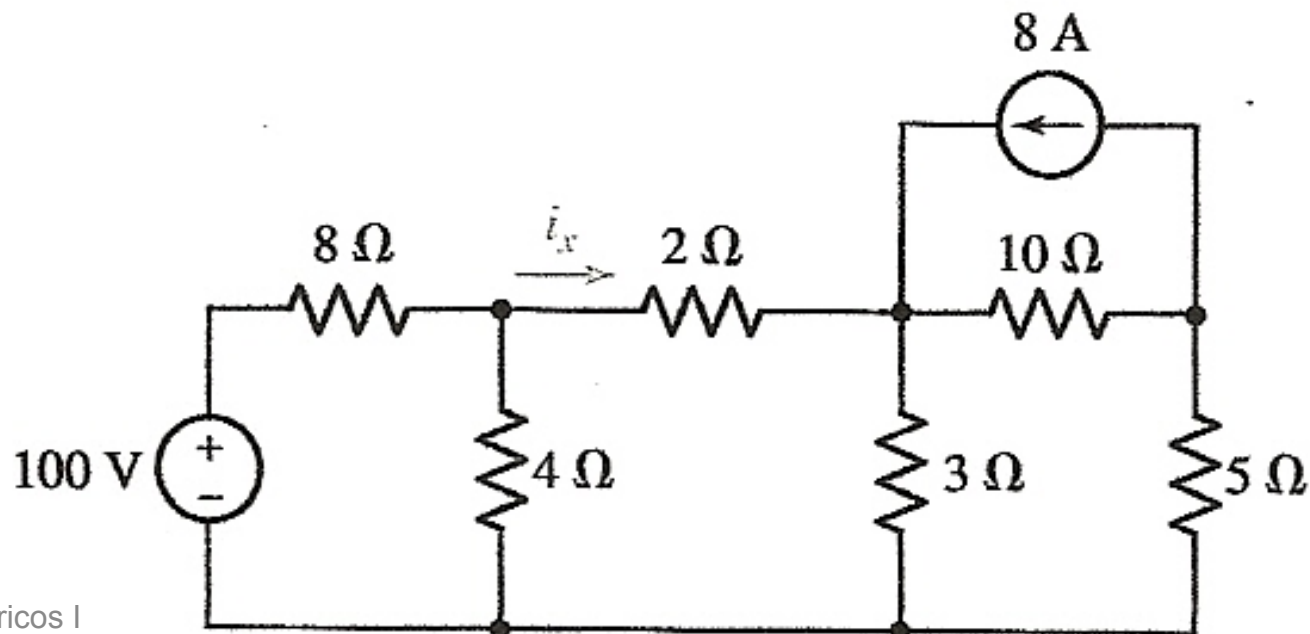31. Use mesh analysis to find i_x in the circuit shown in Fig. 4.61.



SUPERMALLAS

Problema 4.32 página 114

32. Calculate the power being dissipated in the $2\ \Omega$ resistor for the circuit of Fig. 4.62.

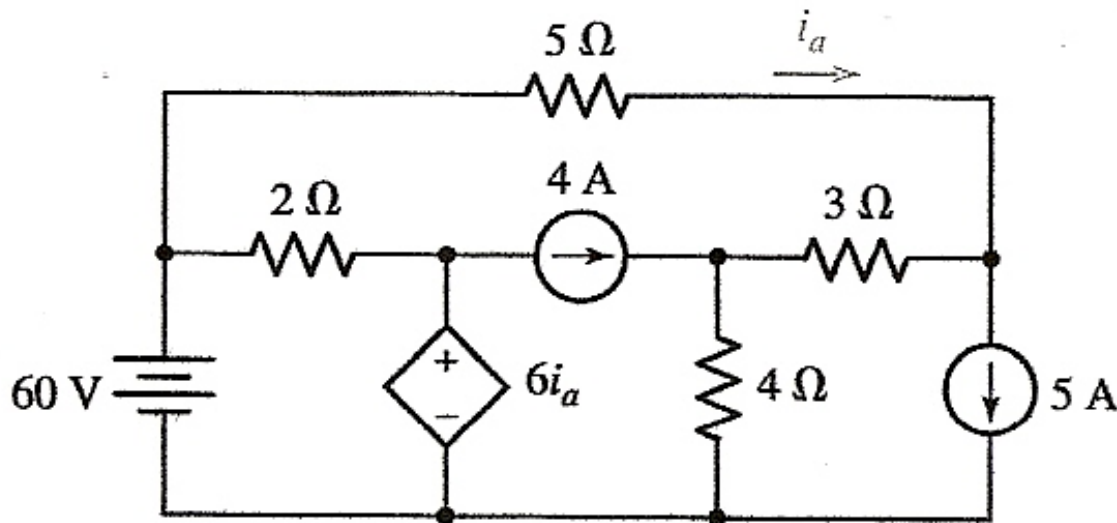


FIGURE 4.62